

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Parameter.

3.1.1. Parameter satu konduktor.

- F = frekuensi transmiter
L = induktansi konduktor
z = kedalaman konduktor
Res = resistansi konduktor
kem = kemiringan konduktor
pp = panjang konduktor ke bawah
dx = jarak transmiter-receiver
c = jarak horisontal transmiter-konduktor

3.1.2. Parameter dua konduktor.

- L1 = induktansi konduktor satu
Res1 = resistansi konduktor satu
z1 = kedalaman konduktor satu
kem1 = kemiringan konduktor satu

- pp1 = panjang konduktor satu ke bawah
 c1 = jarak horisontal transmiter-konduktor satu
 F = frekuensi transmiter
 L2 = induktansi konduktor dua
 Res2 = resistansi konduktor dua
 z3 = kedalaman konduktor dua
 kem2 = kemiringan konduktor dua
 pp2 = panjang konduktor dua ke bawah
 dx = jarak transmiter-receiver
 c3 = jarak horisontal transmiter-konduktor dua

3.2. Perhitungan Berdasarkan Algoritma dan Parameter.

3.2.1. Algoritma perumusan model anomali satu konduktor.

Perumusan satu konduktor terdiri dari komponen real dan komponen imaginer. Untuk menentukan besarnya komponen real dan imaginer menggunakan model distribusi arus dua sumbu (sumbu atas-bawah). Perumusannya terdapat pada lampiran A.

Algoritma perumusan untuk satu konduktor adalah sebagai berikut:

$$Q5 = 2\pi F(L/Res)$$

$$B = Q5 * Q5$$

$$C_5 = B/(1+B)$$

$$S_5 = Q_5/(1+B)$$

$$Z_5 = ((dx/2)+(i5-30)-c)$$

$$\Delta p = Z_5/dx$$

$$T = ((4 * \Delta p * \Delta p) - 1)$$

$$M = (2 * z / 20) / dx$$

$$A_A = M * M$$

$$O_3 = (1 - (2 * \Delta p))$$

$$O_4 = O_3 * O_3$$

$$O_5 = (1 + (2 * \Delta p))$$

$$O_6 = O_5 * O_5$$

$$O_7 = 6.25 * (L / dx)$$

$$Re_1 = (T * C_5) / (O_7 * (A_A + O_4) * (A_A + O_6)) \quad (3.1)$$

$$Im_1 = (T * S_5) / (O_7 * (A_A + O_4) * (A_A + O_6)) \quad (3.2)$$

$$Z_2 = 9(z/20) + (pp/20) * (\sin((pi/180) * kem))$$

$$c_2 = C + (pp/20) * (\cos((pi/180) * kem))$$

$$D = ((dx/2)+(i5-30)-c_2)$$

$$\Delta p_1 = D / dx$$

$$U = ((4 * \text{Alp1} * \text{Alp1}) - 1)$$

$$O1 = (2 * Z2) / dx$$

$$O2 = O1 * O1$$

$$N1 = (1 - (2 * \text{Alp1}))$$

$$N2 = N1 * N1$$

$$N3 = (1 + (2 * \text{Alp1}))$$

$$N4 = N3 * N3$$

$$Re2 = (U * C5) / (O7 * (O2 + N2) * (O2 + N4)) \quad (3.3)$$

$$Im2 = (U * S5) / (O7 * (O2 + N2) * (O2 + N4)) \quad (3.4)$$

$$Re = (Re1 - Re2) * 100$$

$$Im = (Im1 - Im2) * 100 \quad (3.5)$$

Re1 = komponen real untuk bagian atas konduktor

Im1 = komponen imaginer untuk bagian atas konduktor

Re2 = komponen real untuk bagian bawah konduktor

Im2 = komponen imaginer untuk bagian bawah konduktor

Re = komponen real total

Im = komponen imaginer total

3.2.2. Algoritma perumusan model anomali dua konduktor.

Untuk perumusan dua konduktor terdapat pada lampiran A. Dimana besarnya komponen real total adalah merupakan jumlah komponen real dua konduktor, demikian juga untuk komponen imaginernya.

Algoritma perumusan untuk dua konduktor adalah sebagai berikut:

$$Q5 = 2 * \pi * F * (L1 / Res1)$$

$$B = Q5 * Q5$$

$$C5 = B / (1 + B)$$

$$Z5 = ((dx/2) + (i5 - 30) - c1)$$

$$Alp = Z5 / dx$$

$$S5 = Q5 / (1 + B)$$

$$T = ((4 * Alp * Alp) - 1)$$

$$M = (2 * z1 / 20) / dx$$

$$AA = M * M$$

$$O3 = (1 - (2 * Alp))$$

$$O4 = O3 * O3$$

$$O5 = (1 + (2 * Alp))$$

$$O6 = O5 * O5$$

$$O7 = 6.25 * (L1 / dx)$$

$$\boxed{\text{Re1} = (T^*C5)/(O7*(AA+O4)*(AA+O6))}$$

(3.6)

$$\boxed{\text{Im1} = (T^*S5)/(O7*(AA+O4)*(AA+O6))}$$

$$z2 = (z1/20) + (pp1/20) * (\sin((\pi/180) * \text{kem1}))$$

$$c2 = c1 + (pp1/20) * (\cos((\pi/180) * \text{kem1}))$$

$$D = ((dx/2) + (i5-30) - c2)$$

$$\text{Alp1} = D/dx$$

$$U = ((4 * \text{Alp1} * \text{Alp1}) - 1)$$

$$O1 = (2 * Z2)/dx$$

$$O2 = O1 * O1$$

$$N1 = (1 - (2 * \text{Alp1}))$$

$$N2 = N1 * N1$$

$$N3 = (1 + (2 * \text{Alp1}))$$

$$N4 = N3 * N3$$

$$\boxed{\text{Re2} = U^*C5/(O7*(O2*N2)*(O2+N4))}$$

(3.7)

$$\boxed{\text{Im2} = U^*S5/(O7*(O2+N2)*(O2+N4))}$$

$$Q2 = 2*\pi*F*(L2/Res2)$$

$$B1 = Q2*Q2$$

$$C6 = B1/(1+B1)$$

$$S6 = Q2/(1+B1)$$

$$Z6 = ((dx/2)+(i5-30)-c3)$$

$$\text{Alp2} = Z6/dx$$

$$T1 = ((4*\text{Alp2}*\text{Alp2})-1)$$

$$M1 = (2*z3/20)/dx$$

$$BB = M1*M1$$

$$A3 = (1-(2*\text{Alp2}))$$

$$A4 = A3*A3$$

$$A5 = (1+(2*\text{Alp2}))$$

$$A6 = A5*A5$$

$$A7 = 6.25 * (L2/dx)$$

$$Re3 = (T1*C6)/(A7*(BB*A4)*(BB+A6))$$

(3.8)

$$Im3 = (T1*S6)/(A7*(BB+A4)*(BB+A6))$$

$$Z4 = z3/20 + (pp2/20)*(\sin((\pi/180)*kem2))$$

$$C4 = c3 + (pp2/20)*(\cos((\pi/180)*kem2))$$

$$D1 = ((dx/2)+(i5-30)-c4)$$

$$\text{Alp3} = D1/dx$$

$$\begin{aligned}
 U1 &= ((4 * \text{Alp3} * \text{Alp3}) - 1) \\
 A1 &= (2 * Z4) / dx \\
 A2 &= A1 * A1 \\
 r1 &= (1 - (2 * \text{Alp3})) \\
 r2 &= r1 * r1 \\
 r3 &= (1 + (2 * \text{Alp3})) \\
 r4 &= r3 * r3 \\
 Re4 &= (U1 * C6) / (A7 * (A2 * r2) * (A2 + r4))
 \end{aligned}$$

(3.9)

$$Im4 = (U1 * S6) / (A7 * (A2 + r2) * (A2 + r4))$$

$$ReT = \{(Re1 - Re2) + (Re3 - Re4)\} * 100$$

(3.10)

$$ImT = \{(Im1 - Im2) + (Im3 - Im4)\} * 100$$

Re1 = komponen real bagian atas konduktor satu

Im1 = komponen imaginer bagian atas konduktor satu

Re2 = komponen real bagian bawah konduktor satu

Im2 = komponen imaginer bagian bawah konduktor satu

Re3 = komponen real bagian atas konduktor dua

- Im3 = komponen imaginer bagian atas konduktor dua
- Re4 = komponen real bagian bawah konduktor dua
- Im4 = komponen imaginer bagian bawah konduktor dua
- ReT = komponen real total dua konduktor
- ImT = komponen imaginer total dua konduktor

3.3. Desain Tampilan.


Tampilan dalam penelitian ini adalah:

1. Prinsip umum metode elektromagnetik.
2. Konfigurasi metode elektromagnetik horisontal loop.
3. Konfigurasi rumusan medan primer pada loop melingkar.
4. Profil lintasan pengukuran metode elektromagnetik horisontal loop.

3.4. Simulasi

1. Simulasi variasi kemiringan konduktor
2. Simulasi variasi kedalaman konduktor
3. Simulasi variasi jarak transmiter-receiver
4. Simulasi variasi panjang konduktor ke bawah
5. Simulasi variasi daya pisah konduktor

FLOW CHART SATU KONDUKTOR

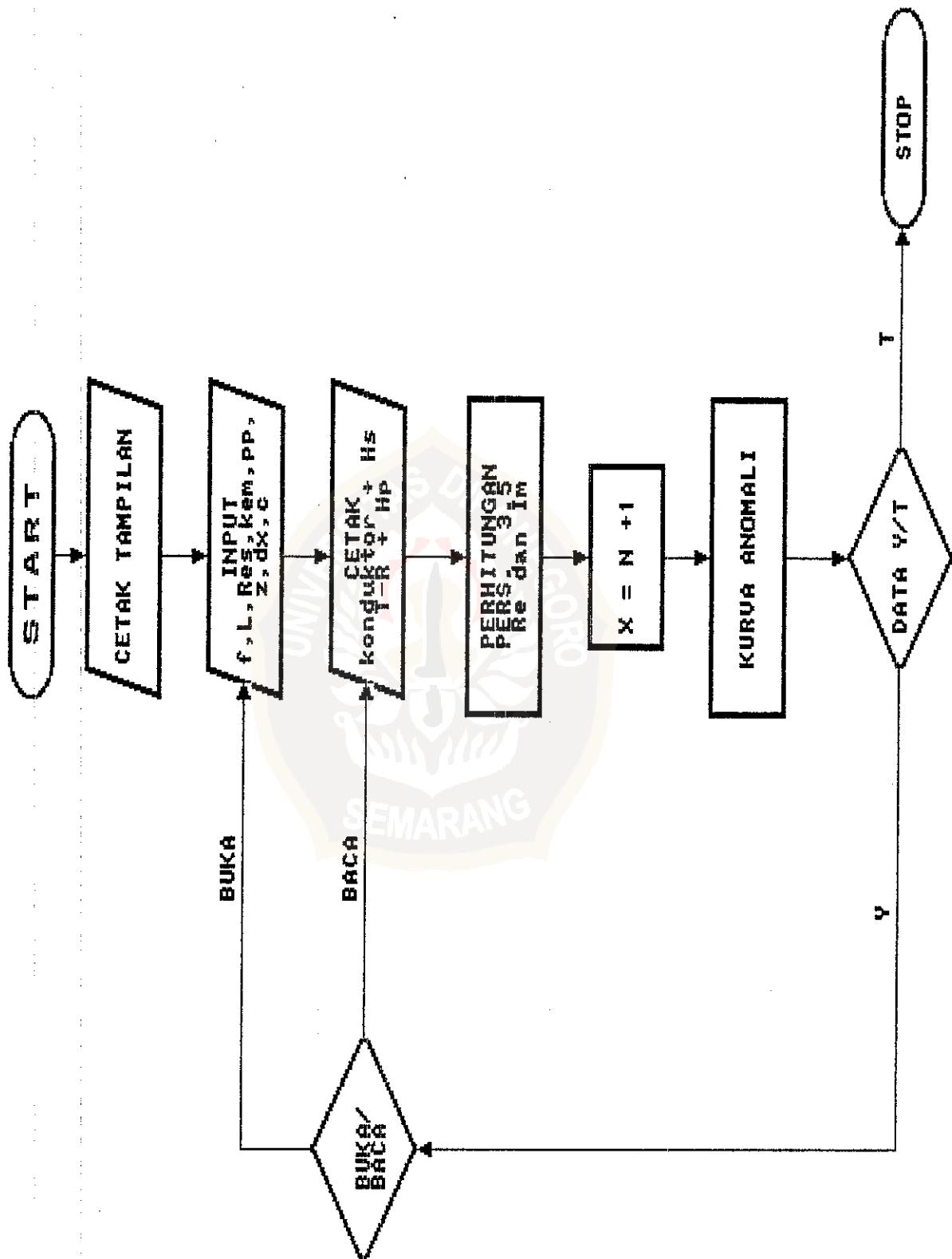

FLOW CHART DUA KONDUKTOR

